
Подключение Sepam ACE 964-2 к ARIS CS (MOXA 681)

На интерфейсе RS-485 при отключенном опросе уровень сигнала находится в пограничном значении 200мВ и постоянно его переходит. Необходимо в линию устанавливать подтягивающие резисторы при опросе с помощью ARIS-CS на базе MOXA. Примерный расчет сопротивлений был предоставлен, должны все установить.

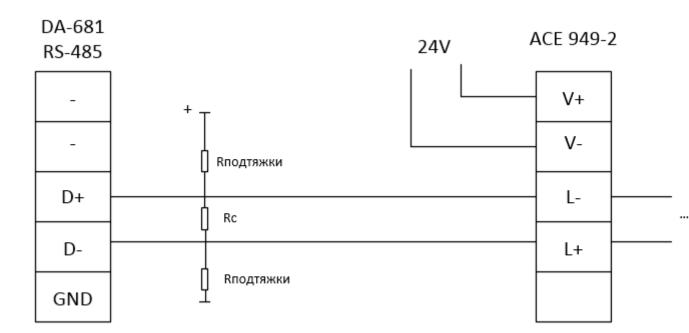Учитывая особенности реализации интерфейсов RS-485 модуля ACE 949-2 (Sepam), необходимо использовать блок питания 5v и подтягивающие резисторы Rподтяжки для линии RS-485 при подключении к MOXA DA-681.



Необходимо произвести расчеты для каждой линии связи, исходя из того, что в линии при максимальной нагрузке должно присутствовать защитное смещение в виде постоянного напряжения между А и В не менее 0,3В, а лучше – больше, при отключенном опросе устройств. (сейчас оно около 200, что И является причиной нестабильного Максимальная нагрузка – максимальное число абонентов для этой линии и два согласующих резистора (терминатора). На практике установка терминаторов может не потребоваться (и вероятнее всего не потребуется), но расчёт лучше сделать для общего случая – см. примерный расчёт делителя напряжения на рисунке.

Эквивалентное сопротивление среднего плеча делителя — параллельное соединение внутренних сопротивлений драйверов RS485, подключенных к линии, и двух терминаторов, т.е. 1/Rcp=1/Rвн_Moxa + N/Rвн_прочих_абонентов + 2/Rc,

где Rвн_Moxa = 96кOм, Rвн_прочих_абонентов=12кOм (наихудший вариант); зададим Rc=120 Oм, N=31 шт., тогда Rcp=52 Oм — на этом сопротивлении должно падать 0.3В, значит ток через него — 0.3/52=5.8 мА.

Сопротивление верхнего (и такого же нижнего) плеча — параллельное соединение искомого Rподтяжки и встроенного сопротивления подтяжки Moxa DA681, равного 150 кОм, и на этом плече должно падать (5-0,3)/2=2,35B;

Получается уравнение 5,8/(1/Rподтяжки + 1/150кОм)=2,35В, откуда Rподтяжки=406 Ом.